
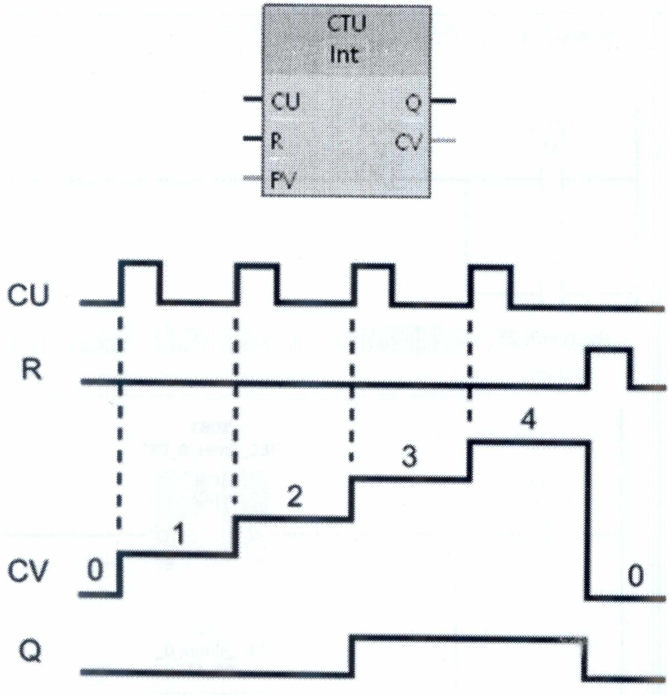
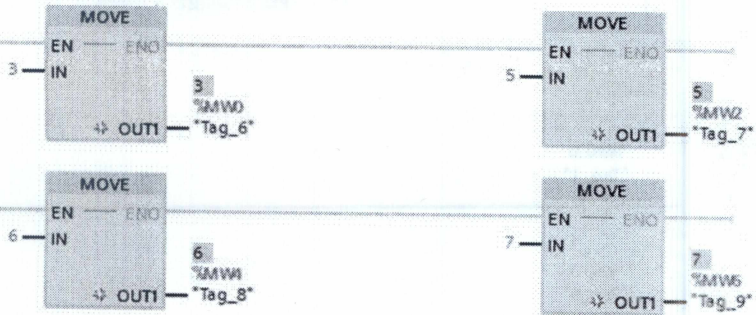



**ĐỀ SỐ 1**

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
1		<p>Vẽ giản đồ biểu diễn sự thay đổi của các tín hiệu ra Q, CV. Biết rằng giá trị đặt PV = 3</p> 	3.0
2			3.0
			

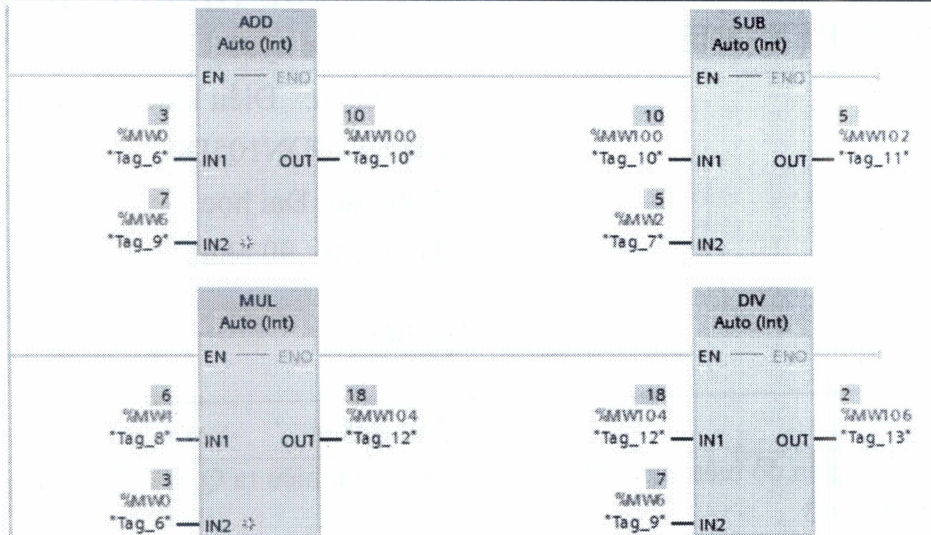


3

Network 1: .....  
 Comment

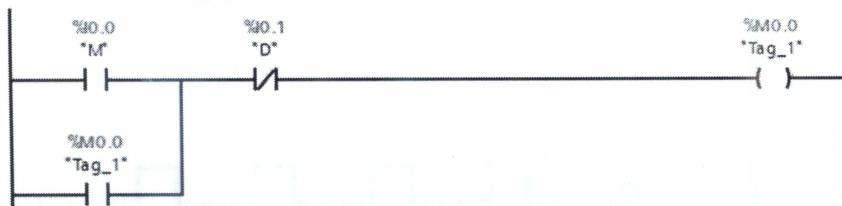


4.0

Network 2: .....  
 Comment

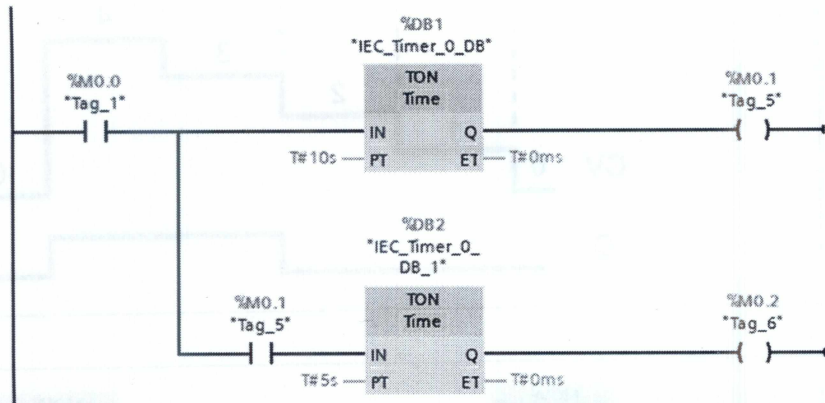

Network 3: .....  
 Comment

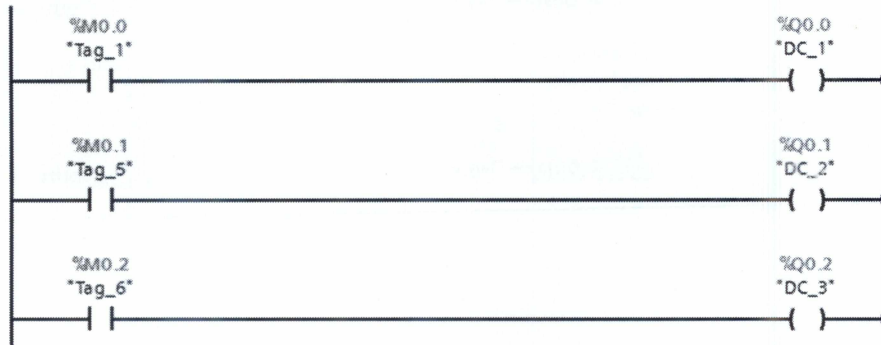

**Tổng điểm**

**10.0**